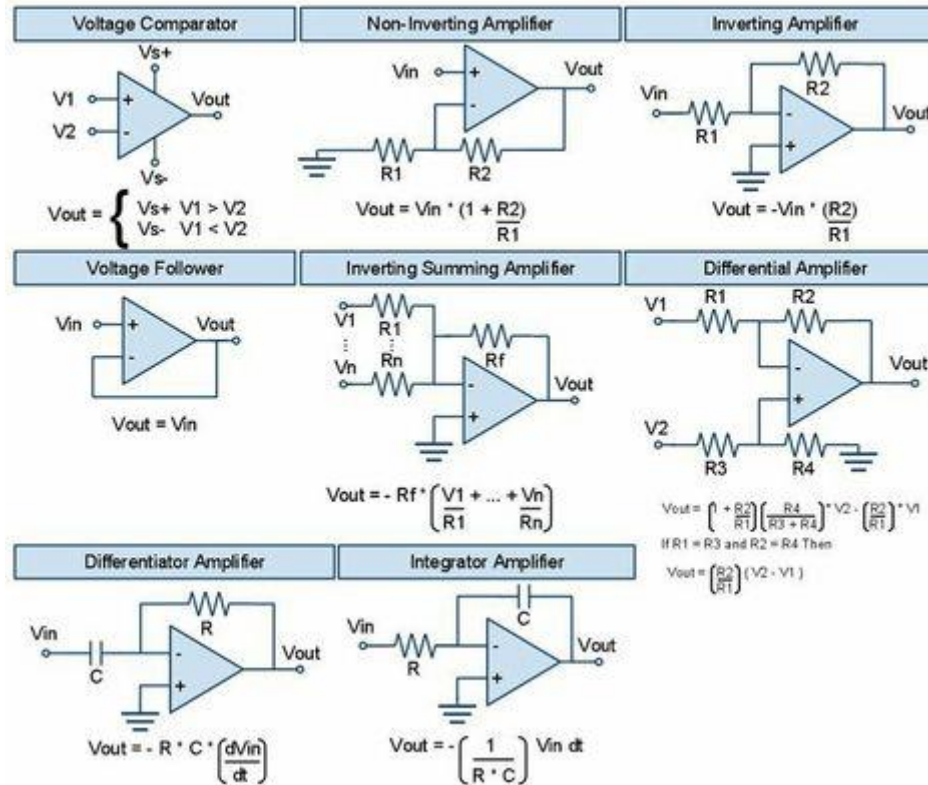


## Basic Operational Amplifier Configurations



COMMON EQNS:


$$I = \frac{V}{R} = \frac{P}{V} \quad I = \frac{P}{V} = \frac{P}{\frac{P}{I}} = I$$

$$V_o = V_i \left( \frac{R_2}{R_1 + R_2} \right)$$

$$V_{rms} = \frac{1}{\sqrt{2}} V$$

## OPERATIONAL AMPLIFIERS

## INVERTING

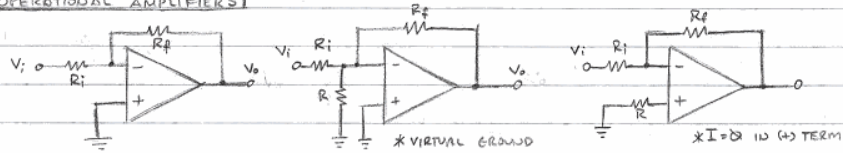

$$\frac{V_o}{V_i} = A_v = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$V_o = V_i \left( 1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$


$$A_v = -\left( \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$V_o = A_v V_i$$

NORMAL

INVERTING w/ POTENTIOMETER

## NON-INVERTING

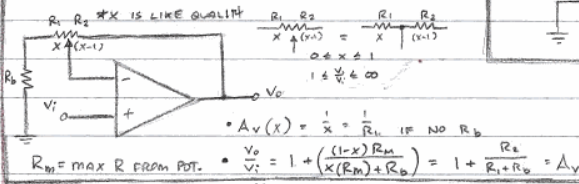


$$R_m = \text{MAX R FROM POT.}$$


$$\text{SLEW} = \frac{V}{t} = \text{SLOPE (m)}$$

$$V(t) = mt$$

$$t_m = \frac{V}{m}$$

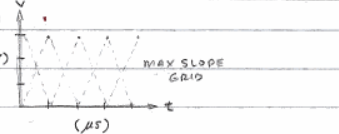

## NOTABLE CONFIGURATIONS

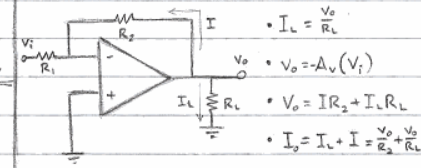


$$I_L = \frac{V_o}{R_L}$$

$$V_o = A_v(V_i)$$

$$V_o = I_L R_L + I_L R_L$$

$$I_o = I_L + I = \frac{V_o}{R_L} + \frac{V_o}{R_L}$$

## SUMMING AMPS

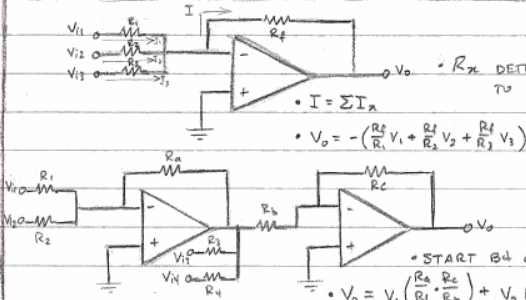
 $R_n$  DETERMINES  $V_n$  (APPLIES TO BOTH CONFIGURATIONS)

$$I = \sum I_n$$

$$V_o = -\left( \frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 + \frac{R_f}{R_3} V_3 \right)$$


START BY CHOOSING  $R_4 \sim 10k\Omega$ 

$$V_o = V_1 \left( \frac{R_4}{R_1} \frac{R_2}{R_3} \right) + V_2 \left( \frac{R_4}{R_2} \frac{R_2}{R_3} \right) - V_3 \left( \frac{R_4}{R_3} \right) - V_4 \left( \frac{R_4}{R_4} \right)$$

IDEAL AMPS HAVE HIGH  $R_i$ /LOW  $R_o$ CLOSED-LOOP AMPS:  $A_v \sim 1$ DIFF. AMP. IDEAL TO ELIM.  $V_{cm}$ 

RMS ONLY FOR POWER CALCULATION

## DIFFERENCE AMP

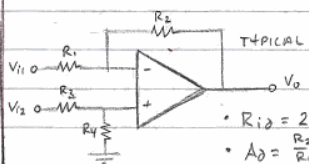

$$R_{id} = 2R_1$$

$$A_d = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3}$$

$$V_o = A_d(V_i^+ - V_i^-)$$

$$V_o = A_d(V_i^+ - V_i^-) + \frac{1}{2} A_{cm}(V_i^+ + V_i^-)$$

$$CMRR = \frac{A_d}{A_{cm}}$$

$$CMRR = 20 \log \left( \frac{A_d}{A_{cm}} \right)$$

$$V_o = \left( \frac{R_2 + R_1}{R_4 + R_3} \right) \left( \frac{R_4}{R_1} \right) V_{i2} - \left( \frac{R_2}{R_1} \right) V_{i1}$$

USING SUPERPOS: 1. SET  $V_{i1}$  TO G, CALC  $V_{i2} \rightarrow V_{o1} = \left( \frac{R_2}{R_1} \right) V_{i2}$ 2. SET  $V_{i2}$  TO G, CALC  $V_{i1} \rightarrow V_{o2} = V_{i2} \left( \frac{R_2}{R_1} \right)$ 3. CALC.  $V_{id} \rightarrow V_o = \frac{R_2}{R_1} (V_{i2} - V_{i1}) = \frac{R_2}{R_1} V_{id}$ 4. CALC DIFF. GAIN  $\rightarrow A_d = \frac{R_2}{R_1}$ 
 $A_{cm} = \text{COMMON MODE GAIN}$ 

CMRR = COMMON MODE REJECTION RATIO; MEASURES ABILITY OF AMP TO ACCURATELY CANCEL VOLTAGES